

Kapitel 1

Aufnahme der Messergebnisse

Bevor die ersten Messungen am System gemacht werden können, muss diese ausreichend auf ihre Funktionsfähigkeit getestet werden. Aufgrund der langen Lieferzeit der bestellten Bauteile gab es im Vorfeld ausreichend Zeit ein Testprotokoll/Inbetriebnahmeprotokoll zu erarbeiten.

1.1 Funktionstest der Leiterplatte

Nach Fertigstellung des pcb wird zunächst der aufkommende Versorgungsstrom auf einen definierten Wert begrenzt. Anschließend wird kontrolliert, ob der Buck-Converter die 3,3 V zuverlässig ausgibt. Sobald das funktioniert, kann die Ansteuerung der Digitalpotentiometer durch die mcu programmiert werden. Mithilfe der zuvor geplanten Jumper kann der daraus resultierende Widerstandswert unabhängig von der Restschaltung gemessen und der Code dadurch validiert werden.

Im nächsten Schritt könnten die fehlenden ic gesteckt werden um das Gesamtsystem zu vermessen. Da die genaue Reaktion des Systems jedoch noch nicht genau bekannt ist, werden die Multiplizierer erst einmal überbrückt, um nur den bereits bekannten Biquad aufzunehmen. Der Phase-Detektor kann dabei vorerst vernachlässigt werden. Stimmen diese Ergebnisse mit den früheren Resultaten überein, kann anschließend das vollständige System vermessen werden.

Pico bootet nicht (Platinenversion 1) Auffällig ist, dass der Pico bei anlegen der Versorgungsspannung nicht immer zuverlässig bootet. Ein möglicher Grund hierfür könnte eine nicht ausreichend stabilisierte Versorgungsspannung sein. Lösungsansätze sind zum Beispiel das Einsetzen eines Stützkondensator am V_{sys} -Eingang oder das Hinzufügen eines Schalter für den 3,3 V-Jumper. Sobald die ± 15 V erst einmal anliegen kann der Schalter gesetzt werden womit die mcu zuverlässiger startet. Um auf Anhib zu erkennen, dass der Pico ordnungsgemäß hochfährt, wird das Skript erweitert, sodass die Onboard-LED als Statusindikator fungiert.

1.1.1 Kompensation der Widerstandsabweichungen in den Digitalpotentiometern

Bei der ersten Messung des herkömmlichen Biquads ohne Self-Tune-System zeigt sich eine deutliche Abweichung der Mittenfrequenz von der in der ui eingestellten Frequenz. Dabei gibt es sowohl eine Diskrepanz zwischen dem theoretischen Sollwert $soll_R$ und dem durch den Wiper eingestellten Istwert ist_R , als auch eine Abweichung zwischen dem Istwert und dem real abfallenden Widerstandswert.

Die Abweichung zwischen dem Ist- und Sollwert ist recht einfach zu erklären. Das verwendete Potentiometer wird über ein 8-Bit Steuerregister angesteuert, dass nur $2^8 = 256$ diskrete Zustände annehmen kann. Diese Zustände sind gleichmäßig über den gesamten Widerstandsbereich verteilt, was zu einer konstanten Schrittweite führt. Die Gleichung

$$R_{step} = \frac{R_{max} - R_{min}}{2^n - 1} = \frac{9980\ \Omega - 150\ \Omega}{255} = 38,5\ \Omega \quad (1.1)$$

beschreibt die Zusammensetzung der Schrittweite, wobei

- R_{max} den größt möglichen Widerstand darstellt,
- R_{min} den kleinst möglichen Widerstand angibt.

Der Abstand zwischen zwei einstellbaren Widerstandswerten beträgt also $R_{step} = 38\ \Omega$. Bei der Umrechnung eines gewünschten Widerstandswert in einen 8-Bit Wert, muss dieser in den Bereich von 0 bis 255 normiert werden. Da der normierte Wert seltenst einer Ganzzahl entspricht, wird dieser im Skript schließlich noch gerundet. So addieren sich zur Abweichung durch die Schrittweite zusätzlich Rundungsfehler, die die Differenz zwischen Ist- und Sollwert erhöhen.

Die Diskrepanz zwischen dem eingestellten Istwert und dem tatsächlich gemessenen Realwert ist nicht so einfach zu ermitteln. Darum wird im Folgenden kurz untersucht, ob die anfallenden Abweichungen durch Anpassungen des Skripts kompensiert werden können. Dafür werden die Widerstände für den Ist- und Sollwert über das ui ausgegeben. Gleichzeitig wird der Widerstand des Potentiometers 1 über ein Multimeter gemessen. Auf eine Messung der anderen Potentiometer wird hierbei verzichtet, da ihre Werte immer innerhalb von $10\ \Omega$ übereinstimmen. Die gemessenen Werte sind in der Tabelle 1.1 dokumentiert.

Auffallend ist, dass die Differenz zwischen Real- und Sollwert immer positiv ist, was auf eine generelle Überschreitung des gewollten Wert hindeutet. Über diese Messreihe beträgt die durchschnittliche Abweichung $78,2\ \Omega$. Bei Aufnahme der Widerstandswerte für $f_0 > 1\ \text{kHz}$ zeigt sich zudem, dass der Realwiderstand nicht unter ca $150\ \Omega$ fällt. Dadurch kann die Mittenfrequenz mit diesen Bauteilparametern $1060\ \text{Hz}$ nicht überschreiten.

Durch die zuvor berechnete minimale Schrittweite von $38,5\ \Omega$ lässt sich zudem ein weiterer interessanter Aspekt ableiten. Die minimal korregierbare Abweichung beträgt $19,25\ \Omega$. Abweichungen unterhalb dieses Fehlers können durch diese Potentiometer also nicht weiter kompensiert werden. Die durchschnittliche Differenz von Soll- und Realwert liegt mit $78,2\ \Omega$ deutlich höher, sodass diese durch eine Anpassung des Wiperwiderstands in Skript

UI-Werte / Hz	Ist-R / Ω	Soll-R / Ω	Real-R / Ω	Differenz / Ω
50	3178	3183	3244	+61
100	1589	1591	1668	+77
160	983	994	1067	+73
200	794	795	877	+82
300	529	530	611	+81
500	302	318	387	+69
750	227	212	310	+98
1000	151	159	233	+74

Tabelle 1.1: Vergleich der Ist-, Soll- und Realwiderstandswerte für verschiedene Zielmittenfrequenzen

von 2 auf 4 Bit um $2 \cdot 38,5 \Omega = 77 \Omega$ verringert werden. Die Ergebnisse dieser Anpassung werden in Tabelle 1.2 dokumentiert.

UI-Werte / Hz	Soll-R / Ω	Real-R (neu) / Ω	Differenz (neu) / Ω	Differenz (alt) / Ω
50	3183	3064	-115	+61
100	1591	1566	-25	+77
160	994	971	-23	+73
200	795	784	-11	+82
300	530	532	+2	+81
500	318	298	-20	+69
750	212	221	+9	+98
1000	159	145	-14	+74

Tabelle 1.2: Messwerte des Digitalpotentiometers nach Anpassung

Diese Anpassung führt zu einer deutlichen Annäherung von Soll- und Realwert. Die durchschnittliche Abweichung verbessert sich auf etwa $27,4 \Omega$. Die neuen Werte für die Differenz weisen dabei sowohl positive als auch negative Vorzeichen auf, weshalb eine erneute Anpassung des Wiperwiderstand die Abweichung nicht weiter reduziert. Die größte Abweichung tritt bei 50 Hz mit -115Ω Differenz auf, während die Differenzen für höhere Frequenzen deutlich kleiner werden.

Hinweis: Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die maximale Mittenfrequenz durch die Wahl eines kleineren Kondensators (z.B. 100 nF) noch erheblich erhöht werden kann. Beim Self-Tuned Biquad ändert sich zudem die Gleichung für die Mittenfrequenz, wodurch ebenfalls höhere Frequenzen erreicht werden können.

1.2 Messverfahren

Was soll gemessen werden, wie soll dies gemessen werden?

in der Messung soll beschrieben werden, wie gemessen/aufgenommen wird, wie gefinetuned und verbessert wird. Dieses Kapitel beschreibt das Messverfahren, die Aufnahme der Daten sowie die Feinabstimmung und Optimierung des Systems.

Mithilfe einer Bode-Analyse soll das allgemeine Verhalten des Filters charakterisiert werden. Bode Analyse für das allgemeine Verhalten des Filters. Zu Beginn der Messungen ist zudem noch nicht genau bekannt, ob diese Messmethode überhaupt bei einem Selbsteinstellenden Filter funktioniert

Sprungantwort für das Verständniss des internen einschwingen/ locken des Systems.

Messung um die lock-range experimentell herauszufinden.

1.2.1 Frequenzsweep/ Bode Analyser/ ac analyse

wenn out1 über einen tastkopf an die Platine angeschlossen ist kommt der sinus nicht rüber, ein kabel löst dieses Problem!, zudem: nach aktualisierung funktioniert das system, nach kalibrierung des Bode analysators nicht mehr

Nach der Aktualisierung des Red Pitaya Betriebssystems auf die Version 2.07-48 funktioniert die Messwertaufnahme mit der eingesteckten mcu schließlich. Die Charakterisierung des Systems erfolgt über einen Frequenzsweep (Bode-Analyse), um den Amplituden- und Phasengang mit einem herkömmlichen Biquad-Filter zu vergleichen. Der interne Funktionsgenerator des Red Pitaya steuert das dut, einen der Filter des Biquads, mit einem vorgegebenen Eingangssignal an. Dabei wird der Eingang 1 (IN1) des Red Pitaya zusammen mit Ausgang 1 (OUT1) des Generators an den Eingang des dut angeschlossen, während Eingang 2 (IN2) das Ausgangssignal erfassen soll. Die gemeinsame Masseverbindung zwischen Red Pitaya und dut sorgt für eine stabile Messumgebung.

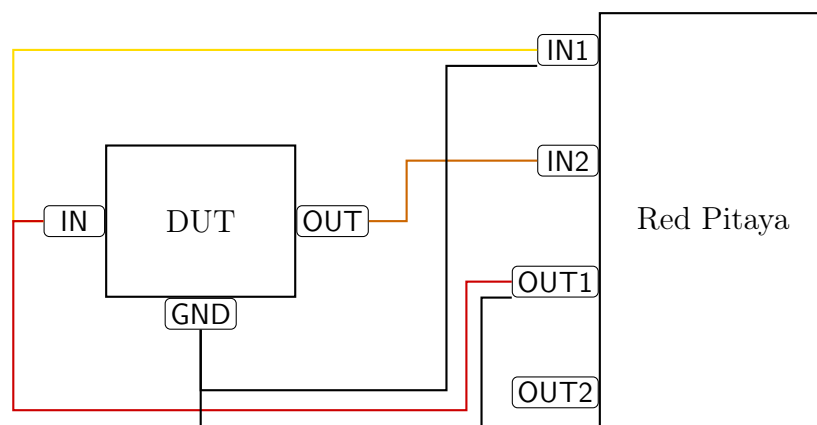


Abbildung 1.1: Messaufbau zur Charakterisierung des DUT mit dem Red Pitaya [1]

Vor Beginn der Messung muss der Red Pitaya kalibriert werden, indem Ein- und Ausgang des dut überbrückt werden, um eventuelle Offset-Fehler zu kompensieren. Anschließend wird ein Frequenzsweep über den relevanten Frequenzbereich durchgeführt. Dabei verändert der Funktionsgenerator die Frequenz des Eingangssignals schrittweise, während gleichzeitig Amplitudenverhältnis (in dB) und Phasenverschiebung (in Grad) zwischen Ein- und Ausgangssignal aufgenommen werden. Die Ergebnisse werden als Bode-Diagramm dargestellt, das sowohl den Amplitudengang als auch den Phasengang des Filters abbildet.

Über diese Analyse soll zudem auch festgestellt werden, welche der beiden Gleichungen für die Mittenfrequenz die korrekte ist.

Erste Messungen am Gesamtsystem

Bei der ersten Aufnahme des Gesamtsystems treten mehrere unerwartete Phänomene auf. Trotz mehrfacher Überprüfung der Widerstandswerte der Digitalpotentiometer und aller relevanten Spannungen (R2 zeigt leichte Schwankungen) verhält sich das System nicht wie erwartet. Obwohl die Filterparameter konstant gehalten werden zeigen die Ergebnisse der Bode-Analyse starke Inkonsistenzen. So schwankt die Mittenfrequenz ω_0 am Bandsperrausgang über mehrere Messreihen hinweg stark und zeigt eine steigende Tendenz (von ca. 430 Hz bis hin zu 1519 Hz). (Die Bandsperrung wird hier hauptsächlich verwendet um die Mittenfrequenz leicht beobachten zu können)

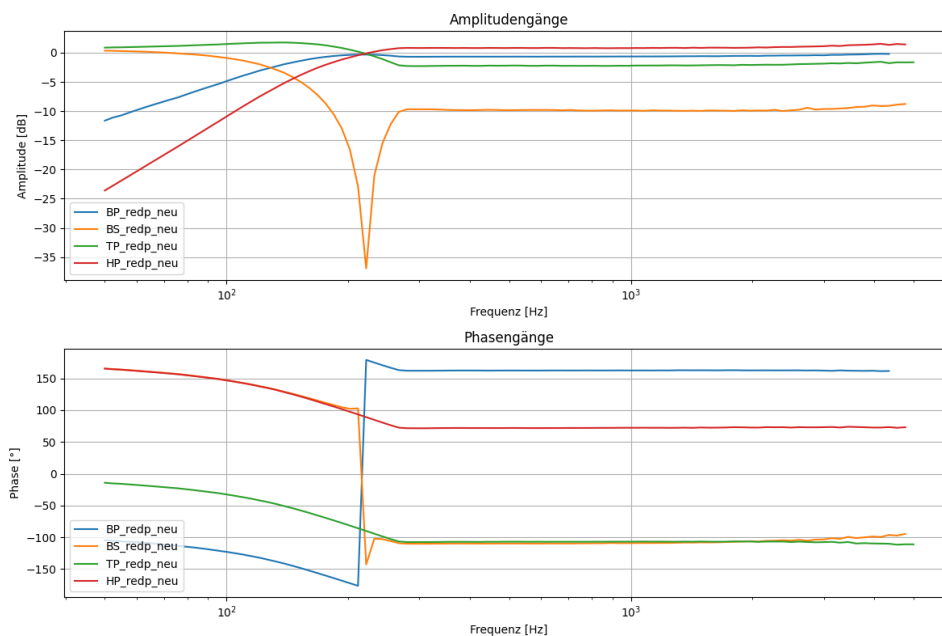


Abbildung 1.2: Amplituden und Phasenverläufe der Filter im Gesamtsystem

Zusätzlich weichen die Frequenzverläufe von den charakteristischen Verläufen ab. Der Amplitudenverlauf der Bandsperrung zeigt im zweiten Durchlassbereich eine Dämpfung von etwa 8 bis 10 dB. Der Phasenverlauf zeigt zudem kurz vor dem Sprung an der Mittenfrequenz eine starke Erhöhung anstatt wie in der Simulation weiter zu fallen. Am Bandpass tritt im höheren Frequenzbereich keine Dämpfung mehr auf und verhält sich entsprechend eines Hochpasses. Die Flankensteilheit am Tiefpass ist deutlich zu gering, sodass dieser eher einem Allpass entspricht.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass dem System die notwendige Dämpfung im höheren Frequenzbereich fehlt, wobei lediglich der Hochpass (HP) einen korrekten Verlauf beibehält.

Hypothese: diese Messmethode kann nicht mit einem solchen system gemessen werden. es sieht etwas so aus, als ob der Filter versucht hinter der eingehenden frequenz herzukommen nach erreichen der Resonanzfrequenz

Um die Ursache für die Inkonsistenzen einzugrenzen, soll der vcf ohne Einfluss durch den Phasendetektor betrachtet werden. Durch das Entfernen von R_{10} wird der Regelkreis von

der Phasendetektion getrennt. Die Steuerspannung V_c wird auf ein definiertes Potential von 1 V gesetzt.

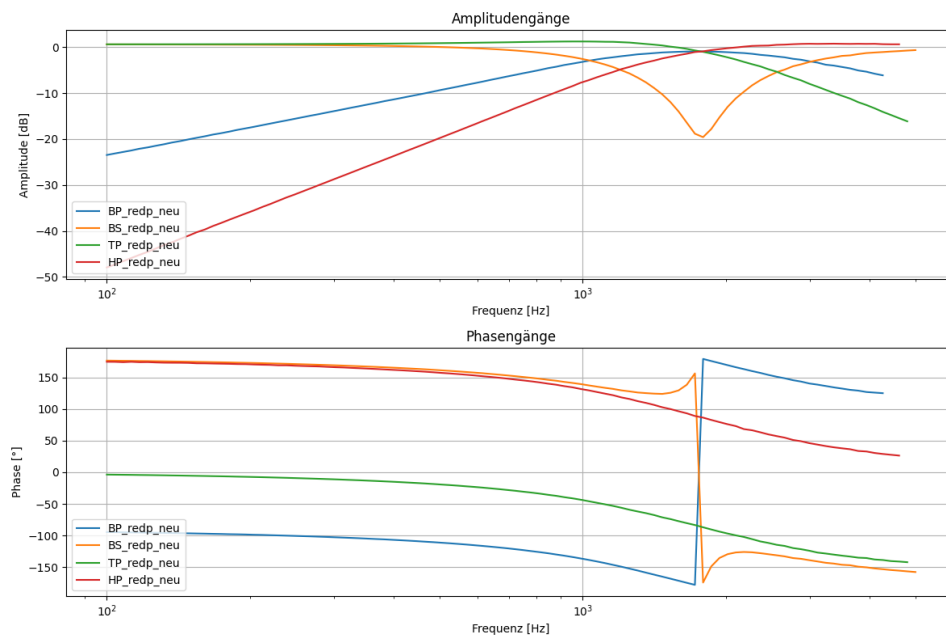


Abbildung 1.3: Amplituden und Phasenverläufe der Filter des VCFs

Auf den ersten Blick scheinen die Verläufe der Ausgänge korrekt zu sein, sodass mit der tieferen Analyse der Mittenfrequenz begonnen werden kann.

Experimentelle Verifizierung der Mittenfrequenzgleichung

Für den herkömmlichen Biquad liegt die Mittenfrequenz für $R = 1\text{ k}\Omega$ und $C = 1\text{ }\mu\text{F}$ bei etwa 160 Hz. Bei gleichen Parametern liegt f_0 für den vcf deutlich höher. Das liegt daran, dass mit der Veränderung des Schaltungsaufbaus auch die Zusammensetzung der Mittenfrequenz beeinflusst wird. Die Mittenfrequenz des herkömmlichen Biquads ist als $\omega_0 = \frac{1}{RC}$?? definiert, während für den vcf-Aufbau die Referenzspannung V_r und Steuerspannung V_c berücksichtigt werden müssen.

Die in Kapitel ?? hergeleiteten Mittenfrequenzen werden hier im Folgenden noch einmal betrachtet, um zu verifizieren welche korrekt ist. Die Gleichung

$$\omega_0 = \frac{V_r}{V_c RC} \quad (??)$$

wurde dabei eigenständig hergeleitet, während die Gleichung

$$\omega_0 = \frac{V_c}{V_r \cdot RC} \quad (??)$$

aus dem ASLK-PRO Manual stammt. Wie schon zuvor erwähnt unterscheiden sich diese beiden Gleichungen nur in dem hinzugefügten Faktor aus Referenzspannung V_r und

Steuerspannung V_c . Bei Messung dieser Signale fällt auf, dass das Potential für V_r bei einer Versorgungsspannung von $\pm 15\text{ V}$ auf $-13,73\text{ V}$ liegt und nicht wie im Datenblatt angegeben auf -10 V lasergetrimmt ist. Bei Änderung der negativen Versorgungsspannung ist zudem zu erkennen, dass V_r immer etwa $1,27\text{ V}$ unter dieser liegt. Aus diesem Grund wird die Versorgungsspannung von $\pm 15\text{ V}$ zeitweise auf $\pm 11\text{ V}$ reduziert, um mit $-9,73\text{ V}$ möglichst nah an den angegebenen -10 V zu liegen. (dies kann auch über den SF pin korrigiert werden, jedoch wurde dieser in der ersten iteration falsch Verschaltet.)

Für die Vermessung des vcf werden die Filterparameter wie gewohnt gewählt. Die Widerstände liegen bei etwa $1\text{ k}\Omega$, die Steuerspannung V_c wird auf 1 V und die Referenzspannung V_r auf $9,73\text{ V}$ eingestellt. Die visuelle Auswertung der Filterverläufe zeigt zunächst einen korrekten Verlauf, weshalb die frequenzbestimmenden Widerstände im nächsten Schritt über den gesamten Filterbereich variiert werden. Die Mittenfrequenz wird dabei über den Nulldurchgang der Phase im Bandsperrenausgang ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1.3 zusammengefasst.

Soll-R / Ω	Messung: ω_0 / Hz	Theorie: ω_0 / Hz	Abweichung / %
1591	1116.22	973.34	12.8
994	1776.34	1557.93	12.3
796	2140.18	1945.45	9.1
531	3253.12	2916.34	10.35
318	5789.74	4869.74	15.89
212	7653.34	7304.61	4.56
159	11570.81	9739.48	15.83

Tabelle 1.3: Mittenfrequenzen und Abweichungen mit Elektrolytkondensatoren

Die theoretischen Werte basieren auf der eigenständig hergeleiteten Gleichung ???. Es zeigt sich, dass das System zwar grob der theoretischen Gleichung folgt. Die Abweichungen sind mit bis zu $15,89\%$ jedoch noch sehr hoch. Um diese Abweichungen zu kompensieren, wird die Berechnungsfunktion für die theoretische Mittenfrequenz in Python an die gemessenen Werte angepasst. Durch die Multiplikation der Widerstandswerte mit einem Faktor von $0,9$ lässt sich die Abweichung für die gemessenen Werte auf $\pm 7,5\%$ reduzieren, statt der ursprünglichen $\pm 15,89\%$.

Um die Ursache für diese starken Abweichungen zu verstehen, wird die Schaltung nochmals detailliert betrachtet. Dabei fällt auf, dass die verbauten Elektrolytkondensatoren eine Toleranz von bis zu 20% aufweisen. Diese Toleranz zeigt sich auch bei der Messung unbestückter Kondensatoren desselben Typs. Obwohl die Bauteiltoleranzen in einem Self-Tuned-Filter theoretisch keine Rolle spielen sollten, ist es für präzise Messungen an Teilsystemen wie dem vcf vorteilhaft, geringere Toleranzen zu haben. Aus diesem Grund werden die Elektrolytkondensatoren gegen Folienkondensatoren ausgetauscht, die eine Toleranz von nur 5% aufweisen.

Wie in Tabelle 1.4 dargestellt verbessert sich die Abweichung zwischen den Theorie- und Praxiswerten nach Austausch der Kondensatoren deutlich. Für die betrachteten Datenpunkte reduziert sich die maximale Abweichung auf unter $8,6\%$, was fast einer Halbierung der vorherigen maximalen Abweichung entspricht. Die verbleibende Abweichung lässt sich nicht einfach durch Skalierung eines Filterparameters verringern, da die größte

Soll-R / Ω	Messung: ω_0 / Hz	Theorie: ω_0 / Hz	Abweichung / %
1591	1038.04	973.34	6.23
994	1656.58	1557.93	5.95
796	1993.77	1945.45	2.42
531	2960.54	2916.34	1.49
318	5327.21	4869.74	8.59
212	6863.27	7304.61	-6.43
159	9930.13	9739.48	1.92

Tabelle 1.4: Mittenfrequenzen und Abweichungen mit Folienkondensatoren

negative Abweichung bei $-6,43\%$ liegt. So wird diese auf die Bauteiltoleranzen, besonders die Digitalpotentiometer zurückzuführen sein.

Zuletzt sollen nun noch die gegensätzlichen Mittenfrequenzgleichung überprüft werden. Für die Steuerspannung wird dabei ein Wert von $V_c = 1\text{ V}$ eingesetzt, die Referenzspannung beträgt $V_r = 9,73\text{ V}$. Werden diese Werte nun in die beiden Gleichungen eingesetzt ergibt sich folgendes Bild:

$$f_0 = \frac{V_r}{V_c \cdot 2\pi RC} = \frac{9,73\text{ V}}{1\text{ V} \cdot 2\pi \cdot 994\ \Omega \cdot 1\ \mu\text{F}} = 1557,93\text{ Hz} \quad (1.2)$$

$$f_{0_ASLK} = \frac{V_c}{V_r \cdot 2\pi RC} = \frac{1\text{ V}}{9,73\text{ V} \cdot 2\pi \cdot 994\ \Omega \cdot 1\ \mu\text{F}} = 16,46\text{ Hz} \quad (1.3)$$

Während die Gleichung aus dem ASLK-PRO Manual eine Mittenfrequenz von nur 16,46 Hz vorhersagt, liefert die eigenständig hergeleitete Gleichung einen Wert von 1557,93 Hz, der besser mit dem gemessenen Wert von 1657 Hz übereinstimmt.

Um die Abhängigkeit der Mittenfrequenz von der Steuerspannung endgültig zu bestätigen, wird V_c im Experiment von 1 V auf 2 V erhöht. Nach der Rechenvorschrift ?? sollte sich die Mittenfrequenz dadurch halbieren. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1.5 zusammengefasst:

V_c / V	Theorie: ω_0 / Hz	Messung: ω_0 / Hz	Abweichung / %
1	1557.93	1656.58	5.95
2	778.96	824.39	5.51

Tabelle 1.5: Vergleich der Mittenfrequenz bei Variation von V_c

Dadurch kann bestätigt werden, dass die eigenständig hergeleitete Gleichung ?? die Mittenfrequenz für diesen vcf korrekt beschreibt. Die Abweichungen zwischen Theorie und Messung liegen im akzeptablen Bereich und sind vermutlich auf die Toleranzen der verwendeten Bauteile zurückzuführen.

Überleitung zu den ergebnissen aus der Sim Auch die Simulation des Filters in LTspice kommt auf eine andere Mittenfrequenz. diese liegt bei etwa 1,76 kHz. dabei sind alle schaltungsteile gleich, nur die Versorgungs und hilfsspannungen müssen nochmals überprüft werden.

Habe ich schon eine schlussfolgerung, dass der VCF korrekt funktioniert?

Anschließend die Messung am PD machen. Funktioniert dieser auch wie in der weiterführenden Theorie simuliert?

Charakterisierung des Phasendetektors

Nach der Vermessung des spannungsgesteuerten Filters folgt nun die Einzelbetrachtung des Phasendetektors. Dabei werden wie schon in Kapitel ?? zwei Signale auf die Eingänge des pd gegeben. Das Referenzsignal mit 1000 Hz und ein Messsignal mit 1100 Hz. Am Ausgang des Multiplizierers ergibt sich das in Abbildung 1.4 dargestellte Signal.

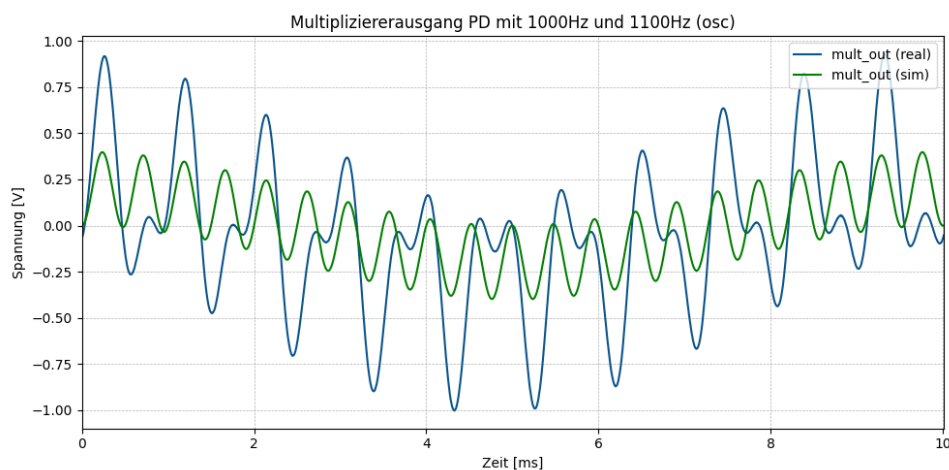


Abbildung 1.4: Ausgangssignal des Multiplizierers im Phasendetektor

Zu Beginn haben die Eingangssignale eine Phasendrehung von 0° zu einander. Wie schon in der Simulation betrachtet weist das Ausgangssignal dabei einen positiven Offset auf, der jedoch mit zunehmender Phasendifferenz stetig kleiner wird. Bei einer Verschiebung von etwa 90° geht der Offset in den negativen Bereich über.

Die hochfrequente Welligkeit (Ripple) des realen Signals ist hingegen ungleichmäßiger als im idealisierten Modell. Dies lässt sich auf Nichtlinearitäten des analogen Multiplizierers zurückführen, die neben der Summenfrequenz und der Differenzfrequenz (100 Hz) zusätzliche Oberschwingungen generieren. Da für die Funktion des Phasendetektors vor allem der niederfrequente Anteil relevant ist, werden diese höherfrequenten Störungen durch das Tiefpassverhalten des nachfolgenden Integrators gedämpft. Des Weiteren ist die Amplitude des Messsignals deutlich höher als in der Simulation. Das ist auf die unterschiedlichen Eingangsamplituden ($5 V_{pp}$ in der Messung gegenüber $4 V_{pp}$ in der Simulation) zurückzuführen.

Im Allgemeinen zeigt der zeitliche Verlauf des Offsets eine hohe Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation.

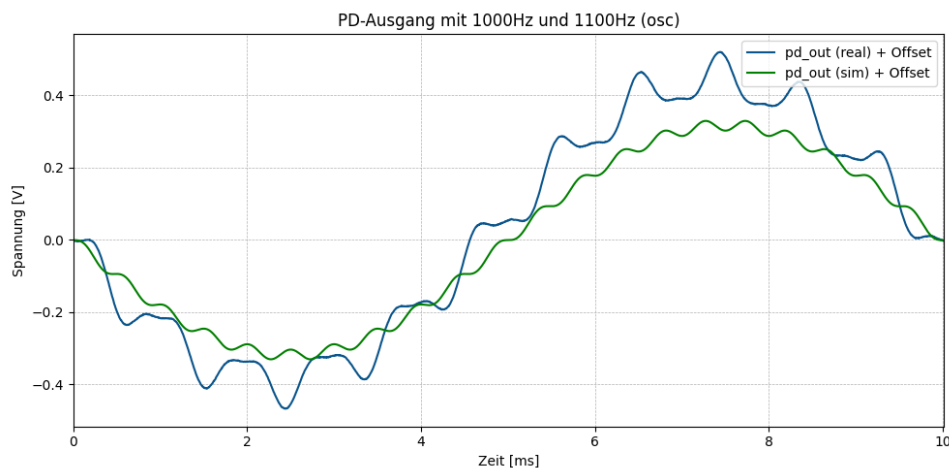


Abbildung 1.5: Ausgangssignal des Phasendetektors

Der allgemeine Vergleich der Signalverläufe nach dem Integrator zeigt eine gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Messung. Die restliche Welligkeit ist auf die zuvor beschriebene unsaubere Multiplikation zurückzuführen. Der signifikanteste Unterschied zwischen den beiden Signalen liegt im DC-Offset. Das Simulationssignal besitzt einen Gleichanteil von 2,528 V, während die Messung mit 13,68 V DC belegt ist. **Dieser Versatz ist mit xxx zu erklären. warum?.** Zudem ist eine geringe Phasenverschiebung zwischen den Funktionen erkennbar. **warum?**

Trotz dieser Abweichungen ist die grundlegende Funktionalität des Phasendetektors gegeben, da die Signalform dem Idealverlauf entspricht. Somit ist belegt, dass beide Teilschaltungen, der spannungsgesteuerte Filter sowie der Phasendetektor, einzeln betrachtet funktionstüchtig sind. Im Folgenden kann daher das Gesamtsystem untersucht werden.

1.2.2 Sprungantwort des self-tuned Filters

Die in der Simulation analysierte Frequenz-Sprungantwort des Gesamtsystems soll nun auch durch eine experimentelle Messung am realen System überprüft werden. Dabei soll das Signal am Eingang des dut schnell zwischen zwei Frequenzen wechseln können, um die Reaktion des Systems auf diesen plötzlichen Frequenzwechsel zu beobachten. Dazu wird das dut mit einem Signalgenerator angesteuert, der über die fsk-Modulation einen automatischen Frequenzwechsel ausgibt. Bei der fsk-Modulation muss eine Grundfrequenz und eine Carrierfrequenz festgelegt werden. Am Ausgang des Generators springt das Signal dann in einem vorgegebenen Takt zwischen diesen beiden Frequenzen hin und her.

Da keine genaue Range für die Frequenzsprünge bekannt ist, wird anfangs zwischen den Frequenzen $V_i n = 750 \text{ Hz}$ und 3 kHz gesprungen. Die nach der einschwingphase gemessenen Potentiale an der Steuerspannung V_c und der daraus resultierenden Resonanzfrequenz ω_0 liegen bei 620 Hz und 2770 Hz . Trotz Abweichung versucht das System also der eingehenden Frequenz zu folgen. Die weitere Analyse der Ergebnisse wird in Kapitel XXX durchgeführt.

Zeitaufnahme, um zu sehen ob beim Einschwingen eine Fallhöhe oder so existiert. (wahrscheinlich mit Oszilloskop)

Sprungantwort des Systems, Sprung in der Frequenz des Eingangssignals

1.2.3 Spektrum Analysator

Aufnahme über spektrum analysator? Herausfinden wie groß der Filter/ Einstellungsbereich des Filters ist. Also bis zu welcher abweichung von eingehender Freq und bauteilbedingter Mittenfreq. der filter noch die $\omega_{in} = \omega_0$ schafft.